

```

//status: COMPLETE, EDITED FOR LAB 6
module hex7seg(//hex7seg(n [3:0]. seg
[7:0])
    input [3:0] n,
    input Negative,
    output [6:0] seg //seg[0] = a,
seg[1] = b...etc
);
    //m8_1(in [7:0], [2:0] sel, [7:0]
out)
    wire [6:0]out;
    wire [7:0] inputs0, inputs1,
inputs2, inputs3, inputs4, inputs5,
inputs6;
    wire [2:0] selectors;
    assign selectors[0] = n[0],
selectors[1] = n[1], selectors[2] =
n[2];
    wire W; assign W = n[3];

    assign inputs0[0] = 1, inputs0[1]

```

```

= 1, inputs0[2] = !W, inputs0[3] = W,
inputs0[4] = 1, inputs0[5] = !W,
inputs0[6] = W, inputs0[7] = 0;
//my: B, vid: A
    m8_1 mux0 (.in(inputs0),
.sel(selectors), .out(out[1]));

    assign inputs1[0] = 1, inputs1[1]
= W, inputs1[2] = 1, inputs1[3] = 1,
inputs1[4] = 1, inputs1[5] = 1,
inputs1[6] = W, inputs1[7] = 0;
//my C, vid: B
    m8_1 mux1 (.in(inputs1),
.sel(selectors), .out(out[2]));

    assign inputs2[0] = !W,
inputs2[1] = 1, inputs2[2] = W,
inputs2[3] = !W, inputs2[4] = 1,
inputs2[5] = W, inputs2[6] = 1,
inputs2[7] = !W;    //my D, Vid: C
    m8_1 mux2 (.in(inputs2),

```

```
.sel(selectors), .out(out[3]));
```

```
    assign inputs3[0] = !W,  
inputs3[1] = !W, inputs3[2] = 0,  
inputs3[3] = !W, inputs3[4] = !W,  
inputs3[5] = 1, inputs3[6] = 1,  
inputs3[7] = 1;    //my E, vid: D  
    m8_1 mux3 (.in(inputs3),  
.sel(selectors), .out(out[4]));
```

```
    assign inputs4[0] = !W,  
inputs4[1] = 0, inputs4[2] = 1,  
inputs4[3] = !W, inputs4[4] = 1,  
inputs4[5] = 1, inputs4[6] = !W,  
inputs4[7] = 1;    //my F, vid: E  
    m8_1 mux4 (.in(inputs4),  
.sel(selectors), .out(out[5]));
```

```
    assign inputs5[0] = !W,  
inputs5[1] = 1, inputs5[2] = W,  
inputs5[3] = 1, inputs5[4] = 1,
```

```

inputs5[5] = !W, inputs5[6] = !W,
inputs5[7] = 1;          //my A, vid: F
    m8_1 mux5 (.in(inputs5),
.sel(selectors), .out(out[0]));

    assign inputs6[0] = 0, inputs6[1]
= 1, inputs6[2] = 1, inputs6[3] = !W,
inputs6[4] = 1, inputs6[5] = 1,
inputs6[6] = W, inputs6[7] = 1;
//my G, vid: G
    m8_1 mux6 (.in(inputs6),
.sel(selectors), .out(out[6]));

    assign seg[0] = (out[0] |
Negative), seg[1] = (out[1] |
Negative), seg[2] = (out[2] |
Negative), seg[3] = (out[3] |
Negative),
                                seg[4] = (out[4]
| Negative), seg[5] = (out[5] |
Negative), seg[6] = (out[6] &

```

```
!Negative);
```

```
endmodule
```